
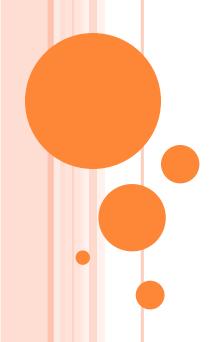

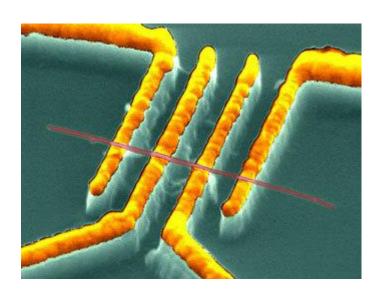
# НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Лекция 3. Нанотранзисторные структуры. Углеродные наноструктуры. Одноэлектроника.





#### Новые технологии

silicides – like Cu<sub>5</sub>Si, (V,Cr,Mn)<sub>3</sub>Si, Fe<sub>3</sub>Si, Mn<sub>3</sub>Si, Hf and Th silicides, KSi, RbSi, CsSi etc. USJ - ultra-shallow junction FUSI - Fully Silicided technology

#### Преимущества миниатюризации:

- увеличивается быстродействие элементов
- уменьшается потребляемая энергия
- уменьшается выделяемое тепло
- увеличивается степень интеграции, т.е. увеличивается функциональность при одинаковых внешних размерах микросхемы

L=35nm

strain 100 nm

#### Проблемы миниатюризации:

**FinFET** 

metal gate

HfO,

NiSi

**FUSI** 

high -k

- полностью изменяются физические принципы работы элементов интегральных схем
- уменьшаются значения токов и напряжений
- увеличивается количество площади
- усложняется способ отбора рассеиваемого тепла


межсоединений на единицу

2

**Gat** graphene

nanowires


Ge/IIIV

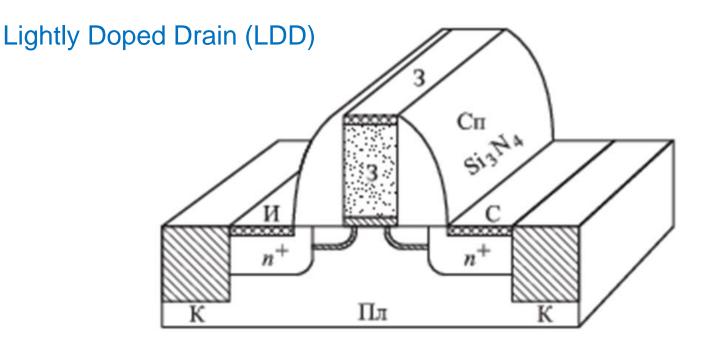

Структура МОП-транзистора со слаболегированными LDDобластями: И — исток, С — сток, Пл — подложка из p-Si, 3 — затвор, К — канавка, Сп — спейсер Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>
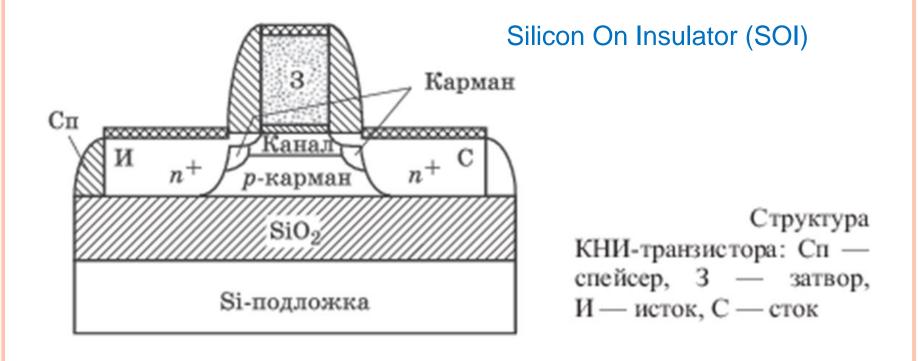
#### Уменьшение длины канала позволяет:

- снизить напряжённость электрического поля в канале
- уменьшить энергию электронов
- уменьшить эффект модуляции длины канала
- повысить напряжение инжекционного и лавинного пробоя




#### Особенности:

- малая величина электрического поля в инверсионном слое
- высокая проводимость канала
- уменьшено влияние короткоканальных эффектов

$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}$$


# High-k SOI

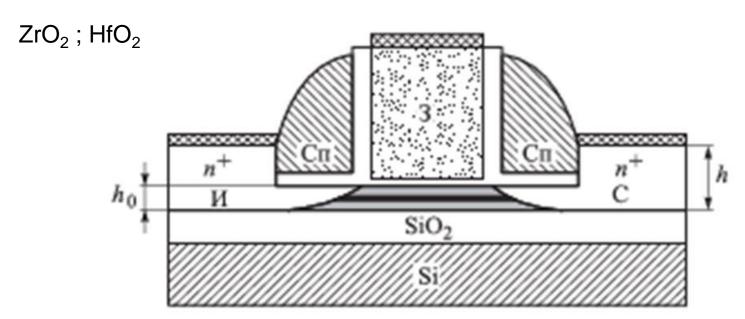


#### Особенности:

- малые рабочие токи
- высокая радиационная стойкость

# SON – Silicon on nothing

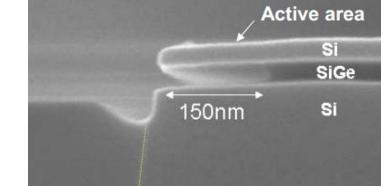

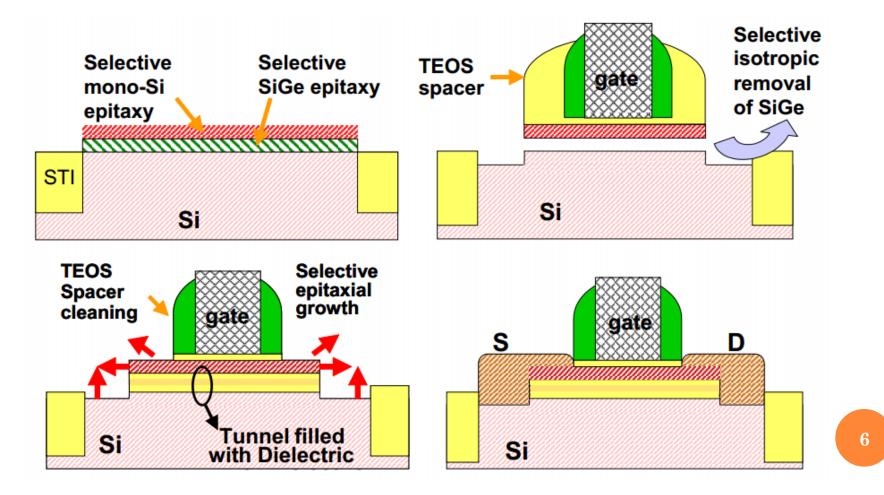



# FINFET Gate Oxide Drain

Silicon

Substrate


#### 3D FinFET

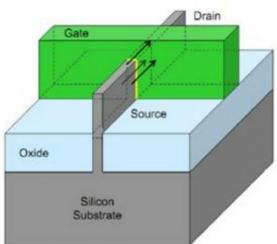


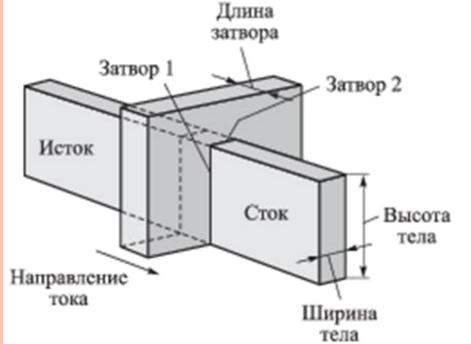



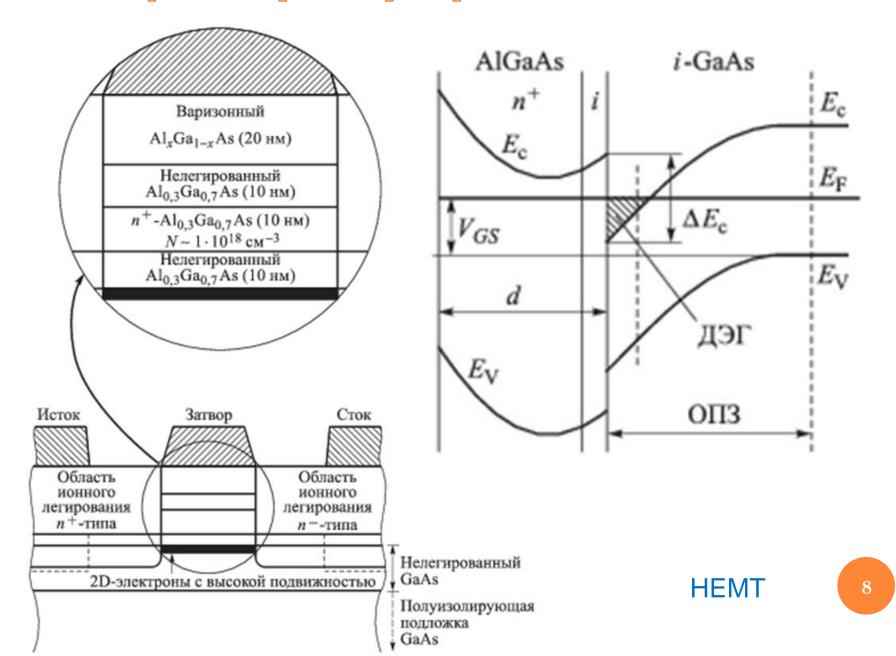
#### Полевой транзистор с гетеропереходом



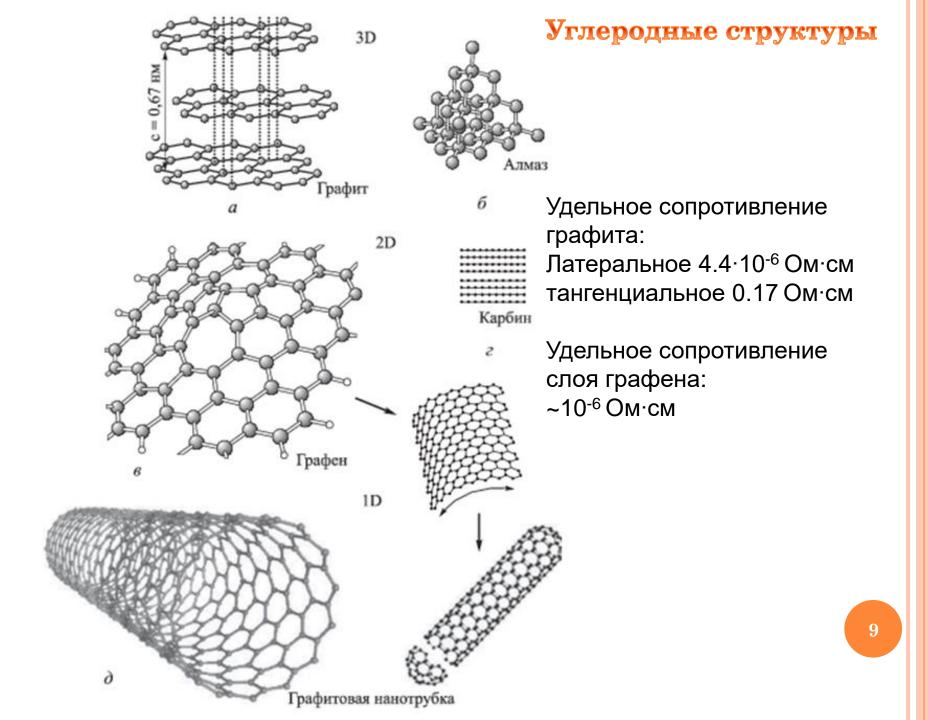

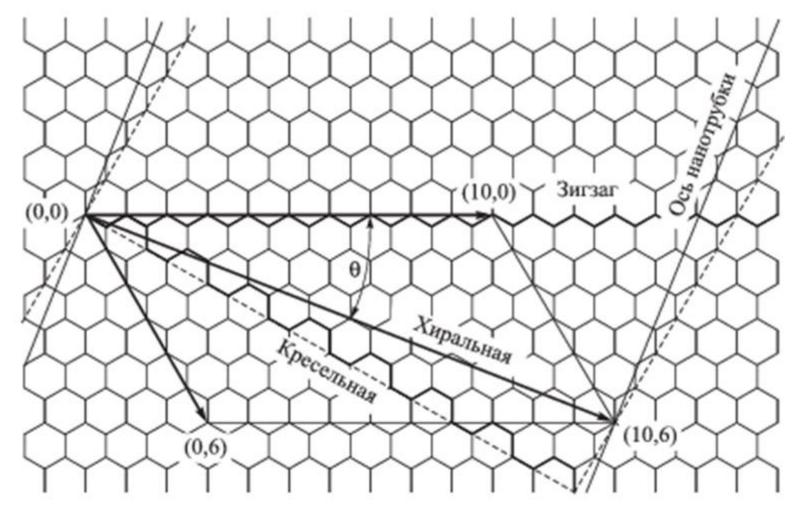
## Нанотранзисторы: на основе углеродных нанотрубок




Если n – m кратна 3, то нанотрубка обладает металлическим типом проводимости, иначе – полупроводниковым (чем меньше диаметр нанотрубки, тем больше ширина запрещённой зоны) Электрон проходит через нанотрубку без рассеяния на фононах и без выделения джоулева тепла.
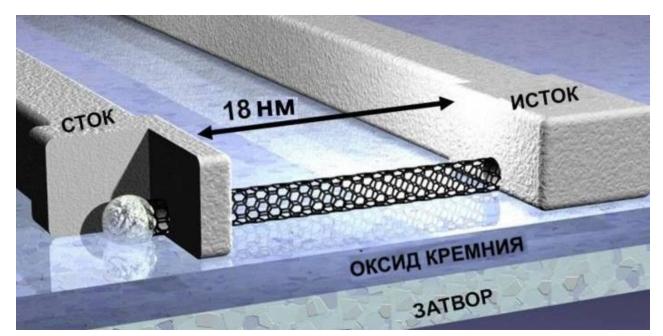
#### Нанотранзисторы: на основе углеродных нанотрубок




2004 г.

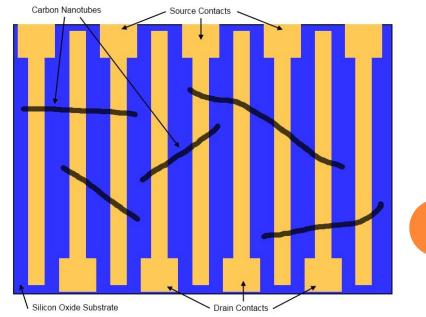Ожидаемый частотный диапазон – до 1 ТГц. Подвижность электронов в нанотрубке ~ 10<sup>4</sup> см<sup>2</sup>/(B·c)



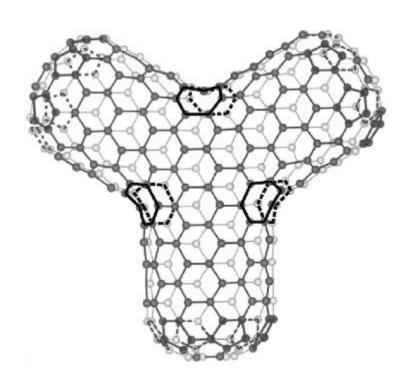
#### Нанотранзисторы: на основе углеродных нанотрубок



Искусственная нейронная сеть?



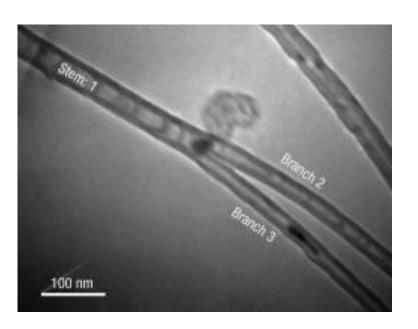



#### Эффект ключа:

при прикладывании отрицательного напряжения к "стволу" нанотрубки, протекание электронов от одной ветви к другой прекращается

# Нанотранзисторы: на основе графена


#### 2010 г.

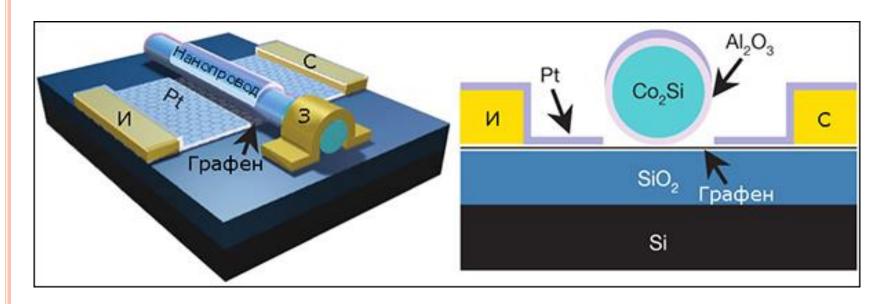

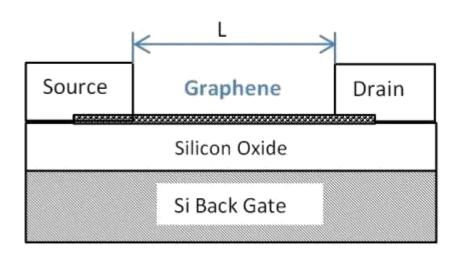



Длина канала 140 нм, предельная частота 300 ГГц

#### Нанотранзисторы: на основе графена

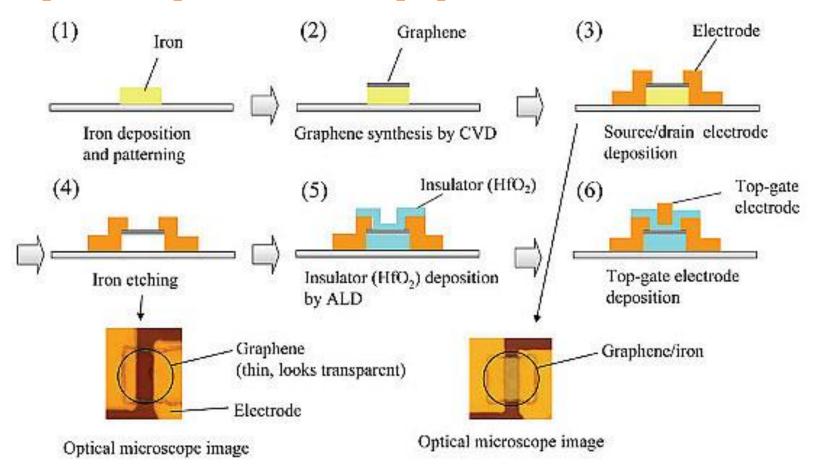

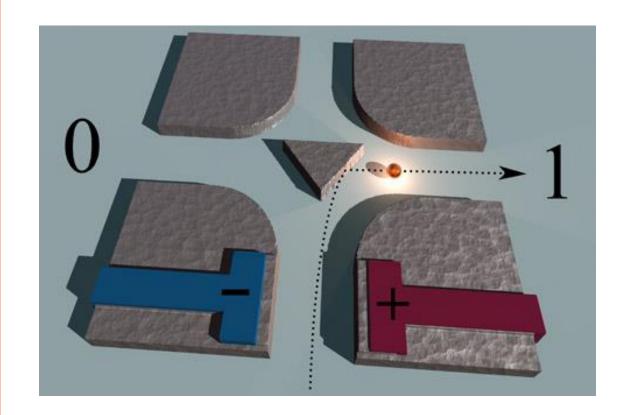
# Нанотранзисторы: баллистический транзистор



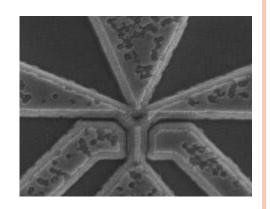


В основе прибора – полупроводниковый материал, в котором электроны находятся в состоянии двумерного электронного газа. Внутри этого полупроводника электроны движутся без столкновений с атомами примесей

## Одноэлектронный транзистор: принцип

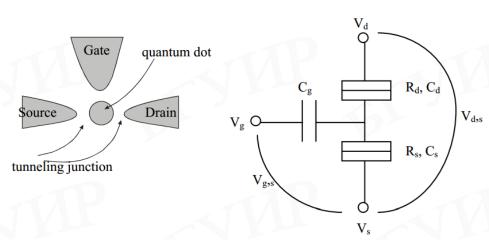

Эффект дискретного одноэлектронного туннелирования состоит в том, что в переходах с малой собственной ёмкостью C в результате туннелирования одиночного электрона изменяется напряжение на туннельном переходе на величину  $\Delta V = e \ / C$ .

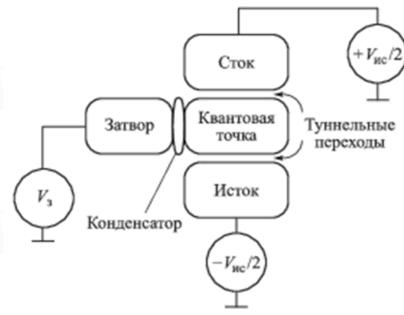Эффект кулоновской блокады – электрон на квантовой точке блокирует переход других электронов.




$$E_e = \frac{e^2}{2C} \gg kT$$

Для наблюдения эффекта ёмкость C должна быть  $<\!\!< \frac{e^2}{2kT}$ .

Это 2·10<sup>-16</sup> Ф при 4.2 К и 3·10<sup>-18</sup> Ф при 300 К
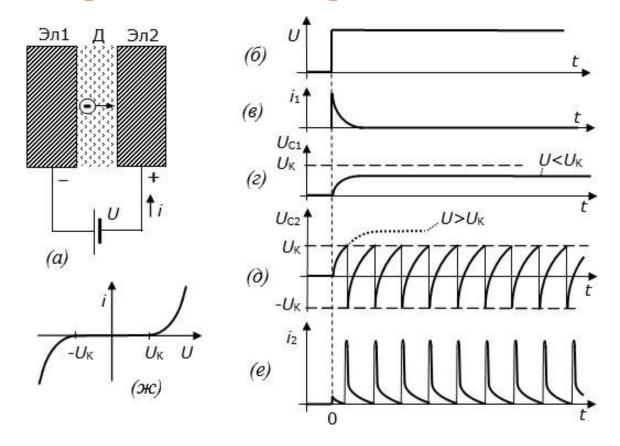
## Одиночный переход: одноэлектронные колебания




Зависимость тока, протекающего через квантовую точку (или напряжения на ней при постоянном токе) носит осциллирующий характер. Зарядом на квантовой точке можно управлять с помощью затворного электрода, который располагают вблизи квантовой точки.

Длительность импульсов можно оценить из соотношения неопределённостей:

$$\Delta E \cdot \tau >> h$$
, где  $au = RC$ 
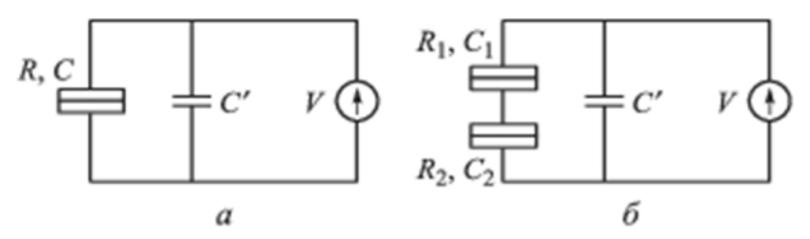
#### Одноэлектронный транзистор: кулоновская лестница



Эквивалентная схема (а) туннельного перехода;

(б) частица между двумя туннельными переходами (наноостровок).


С' – паразитная ёмкость.

Темп туннелирования через первый переход:

$$T_1 = \frac{E_1}{e^2 R_1}$$
, где  $E_1 = eV_1 - \frac{e^2}{2C_1}$ 


Аналогичное выражение можно записать для второго перехода.

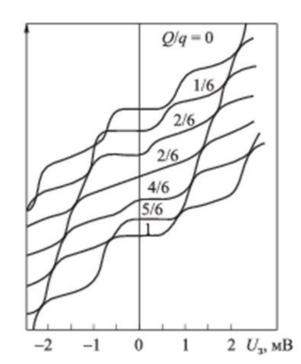«Кулоновская лестница» (расчёт) – ступеньки будут тем ярче выражены, чем несимметричнее переходы.




18
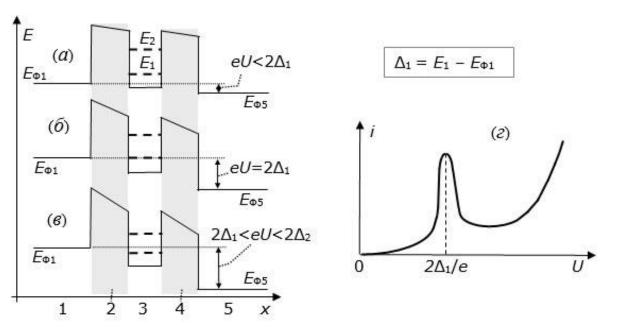
# Низкоразмерная структура и резонансное туннелирование




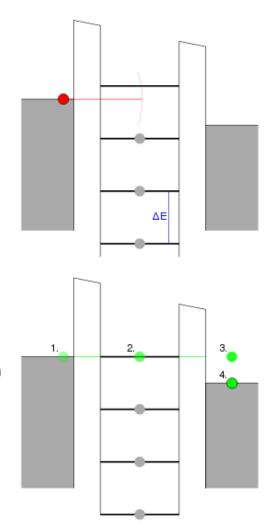Слева – энергетическая диаграмма двойного туннельного барьера с квантово-размерной центральной областью: a) при  $eU < 2\Delta_1$ ; b0) при  $eU = 2\Delta_1$ ; b3) при  $eU < 2\Delta_2$ . Справа (r4) – BAX такой структуры




При туннельном переходе энергия электрона не изменяется!
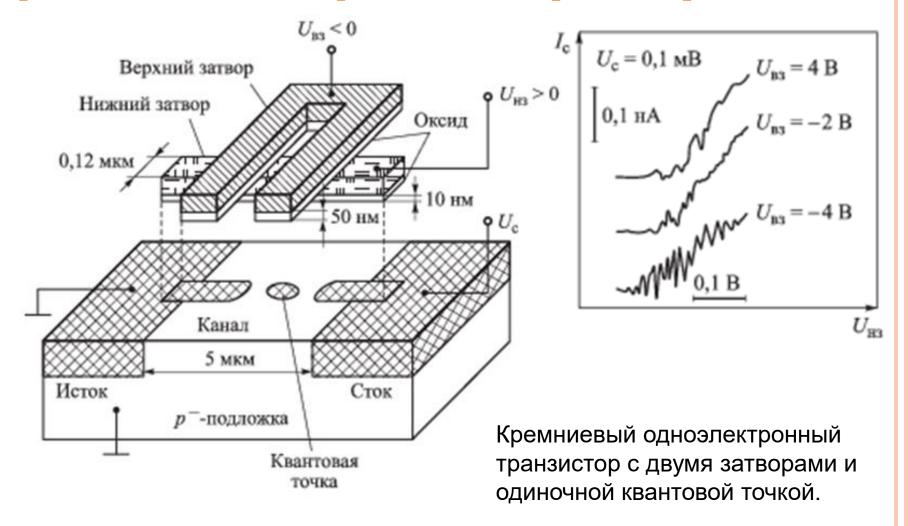
#### Кремниевый одноэлектронный МОП-транзистор





#### Одноэлектронный КНИ-транзистор

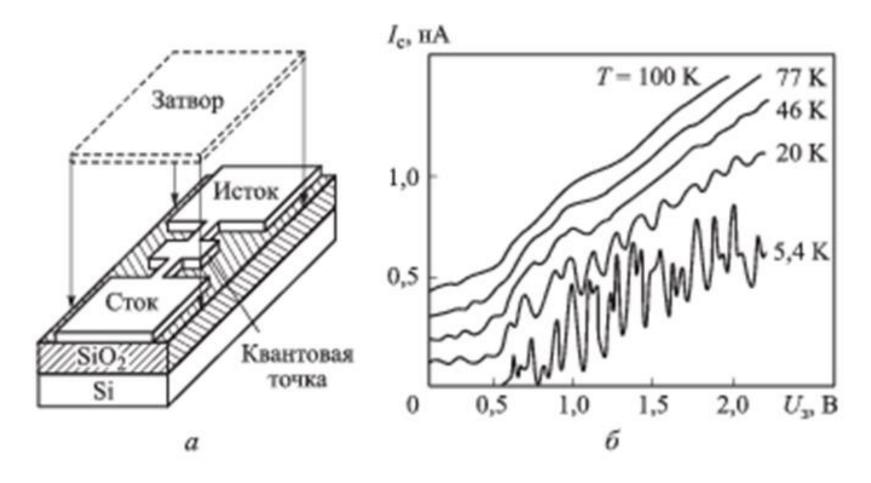


В зависимости от нужного типа проводимости исток, сток и канал изготовлены из кремния n- либо p-типа. Затвор выполнен из поликремния. Энергопотребление ~ 10<sup>-10</sup>...10<sup>-12</sup> Вт.
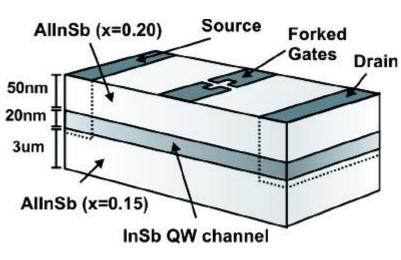
#### Одноэлектронные транзисторы на гетероструктурах



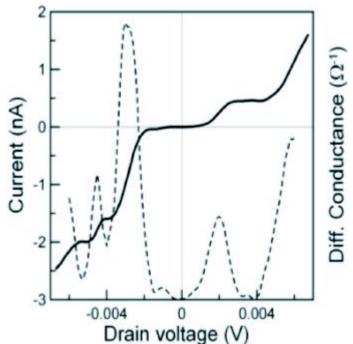


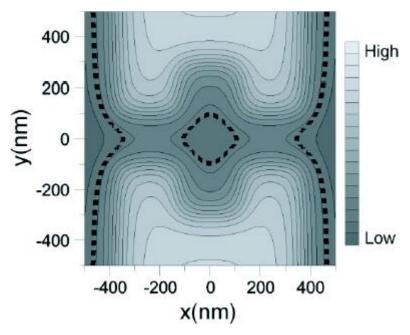


Approximate confinement potential generated by a typical fork-gated InSb/AlInSb SET with some finite negative bias.


При подаче на затвор отрицательного напряжения происходит обеднение двумерного электронного газа, в результате формируется проводящий «островок» с барьерами
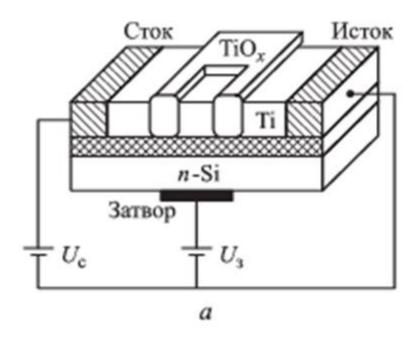
#### Одноэлектронные металлические транзисторы




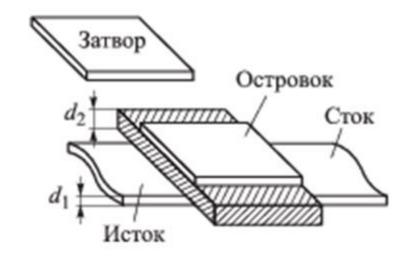

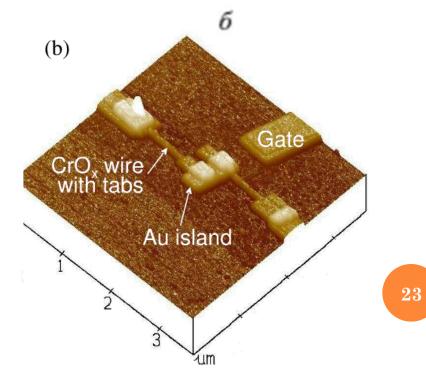
«Металлические» транзисторы: (а) — на основе туннельных переходов, сформированных локальным окислением; (б) — на основе туннельных переходов Cr-Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Cr, сформированных на основе ступенчатого торцевого среза.



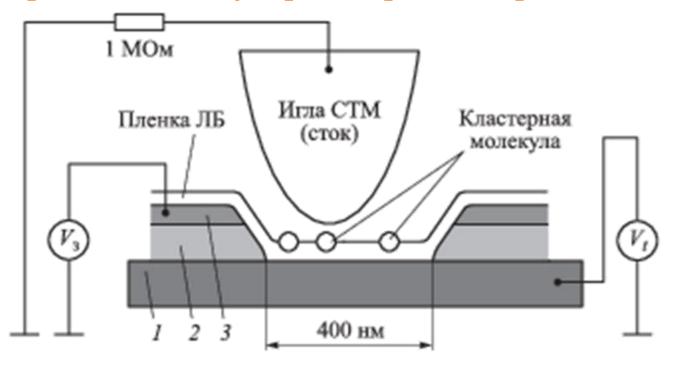
## Одноэлектронный молекулярный транзистор




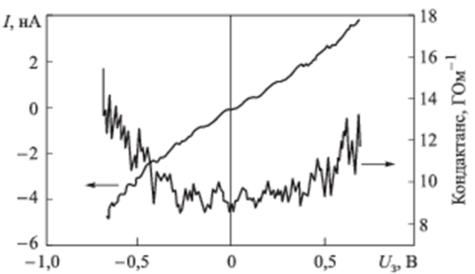
- 1 графитовая подложка,
- 2 изолирующая прослойка  $Al_2O_3$ ,
- 3 золотой электрод затвора.




#### Золотые цепочки

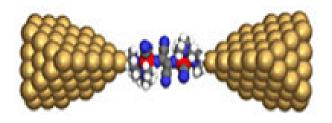

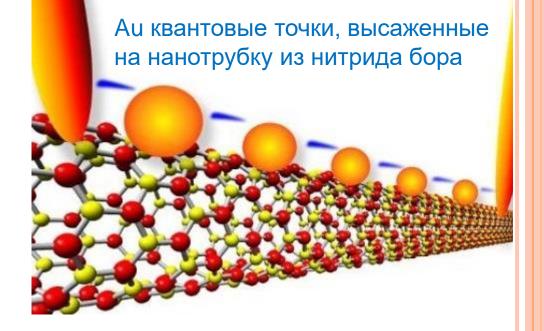

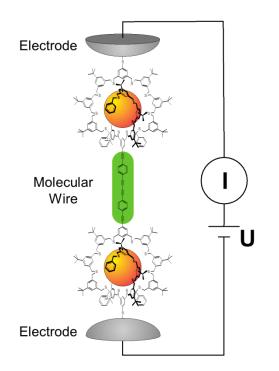


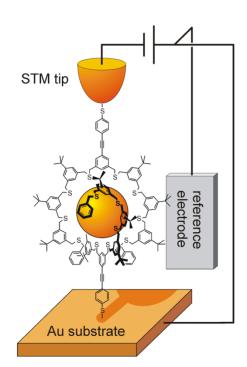

Частицы золота формируют островки, а связывающие их органические молекулы служат туннельными барьерами. Рабочая температура 4.2 К.


#### Одноэлектронный графеновый транзистор

2008

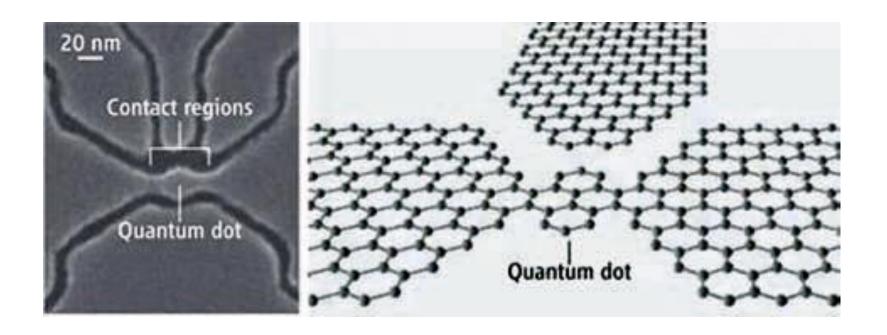


В листе графена с помощью электронно-лучевой литографии и реактивного плазменного травления вырезается «квантовая точка». Достоинством графенового транзистора является возможность работать при комнатной температуре
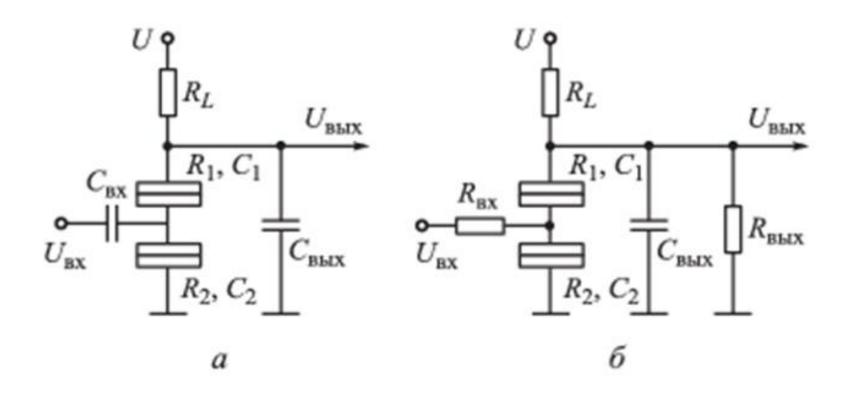
#### Цифровые устройства на одноэлектронных транзисторах



Одноэлектронные инверторы: (а) ёмкостной; (б) резистивный

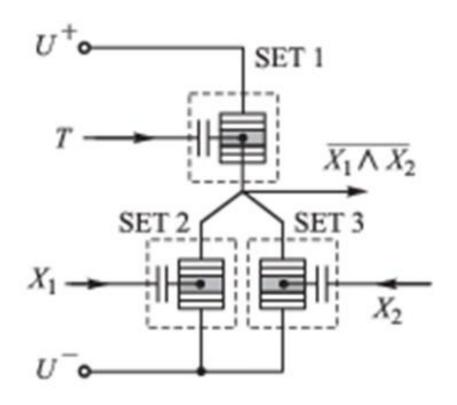
#### Цифровые устройства на одноэлектронных транзисторах




Гипотетическая схема логического элемента И-НЕ, собранного на основе одноэлектронных кластерных транзисторов
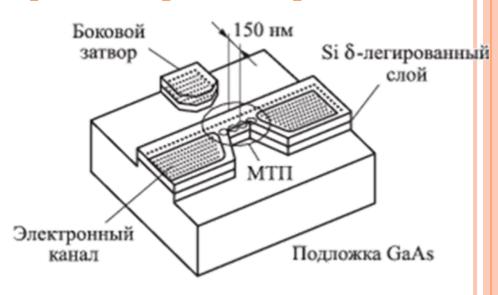
# Элементы памяти на одноэлектронных транзисторах

Транзистор 3 (двухзатворный) выполняет функцию электрометра. М – узел запоминания. При  $V_3 = 0$  ячейка имеет два устойчивых состояния, которые могут быть использованы для записи бита информации.



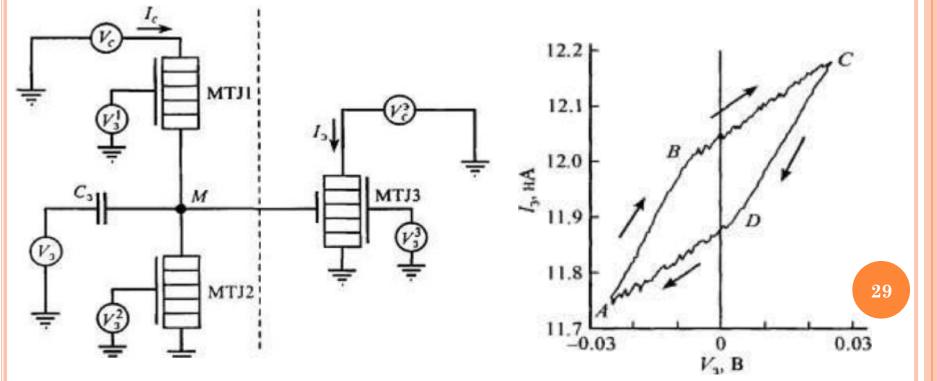

#### Одноэлектронные транзисторы: проблемы и ограничения

#### Главные преимущества одноэлектронных транзисторов:

- сверхмалые размеры
- очень малые токи
- очень малое выделение тепла

#### Проблемы:

- Работоспособность ограничена областью низких температур
- Высокий выходной импеданс, т.к. высокое сопротивление туннельных переходов должно быть много больше *h*/*e*<sup>2</sup> (25.8 кОм)
- Напряжение исток-сток должно быть меньше, чем амплитуда напряжения на затворе, чтобы иметь возможность стабильно управлять таким транзистором
- При появлении неконтролируемого заряда вблизи квантового островка (атом примеси или др.) транзистор перестаёт работать

